

**Universidade Federal do Espírito Santo – Departamento de Informática
Elementos de Lógica Digital (INF09285)**

1º Trabalho Prático

Período: 2010/2

Profª Patrícia Dockhorn Costa, Email: pdcosta@inf.ufes.br

Data de Entrega: 30/09/2010

Grupos de 3 pessoas

Regras Importantes

- Não é tolerado plágio. Trabalhos copiados serão penalizados com zero.
- A data de entrega é inadiável. Atrasos não serão tolerados neste trabalho.

Ferramenta para simulação

- Ferramenta para simulação de circuitos lógicos: MultiMediaLogic (MMLogic)
- Download: <http://www.softonix.com/logic.html>

Material a entregar

- Relatório impresso, que deve conter:
 - As resoluções de cada uma das simulações, como indicado;
 - As telas das simulações (use “print screen” para capturar as telas);
 - Organize e explique suas soluções de maneira clara. A clareza e organização são importantes critérios na avaliação.
- Por email (pdcosta@inf.ufes.br):
 - O assunto da mensagem deve ser eld:trab1:<nome1>:<nome2>:<nome3>
 - Por exemplo: eld:trab1:<joaosilva>:<mariacosta>:<jorgesouza>
 - Os arquivos (.lg) com as simulações;

Simulação de Circuitos Lógicos

O objetivo deste trabalho é realizar simulações de circuitos lógicos obtidos de expressões booleanas. Execute (e explique) o processo de simplificação das expressões (usando álgebra de boole ou diagramas de Karnaugh).

Simule o comportamento dos circuitos obtidos das expressões simplificadas na ferramenta de simulação MMLogic e mostre que o comportamento obtido é o esperado (através da tabela verdade). Para simular as entradas, pode-se usar, por exemplo, o componente do tipo “Switch”, que permite o controle das entradas 0 ou 1. Para saídas, pode-se usar, por exemplo, componentes do tipo “LED”.

Explique no relatório: como os circuitos foram obtidos (descreva passo a passo) e como as simulações foram projetadas em termos de componentes lógicos e componentes de entrada e saída. Explique o comportamento geral da simulação. Para cada simulação, capture 3 telas contendo combinações diferentes de entradas.

Expressões booleanas:

- 1) $(\bar{A} + B)\{\bar{B} + ABD + [\bar{ABC} + B(\bar{A} + \bar{D}) + \bar{BC} + \bar{BD}](B \oplus C)\}$
- 2) $\bar{ABC}\bar{D} + \bar{AB}\bar{C}\bar{D} + \bar{ABC}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{D} + A\bar{B}CD$
- 3) $ABC + AB + \bar{ABC}D + BD + CD + \bar{BC}\bar{D} + \bar{ABC}\bar{D}$
- 4) $\bar{A}[\bar{B}.C + A.(\bar{C} + \bar{D}) + B.\bar{C}.D] + B.\bar{D}$

BOM TRABALHO!